

Experimente zum Thema Elektrizität

Einen Motor und einen Lautsprecher in Reihe schalten

Arbeitsblatt

Fließt der Strom hier gleichmäßig?

Was du brauchst:

- Elektromotor
- passende Batterie
- kleiner Lautsprecher
- etwas Draht oder Verbindungskabel

Wie du experimentierst:

1. Baue mit Motor und Lautsprecher eine Reihenschaltung wie im Bild auf.
2. Notiere deine Beobachtung.

Beobachtung:

Wie kannst du deine Beobachtung anderen Schülern erklären?

