


Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## A1.3 Elektroquiz



### Der Technik auf der Spur

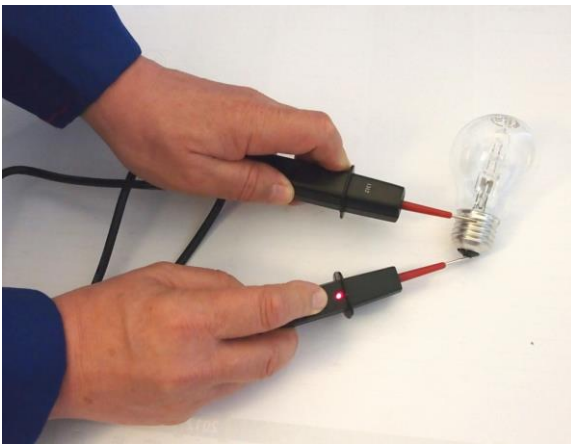1. Schaue dir das Foto an.
2. Schreibe unter das Bild, wie man das technische Gerät nennt.  
Wenn du es nicht weißt, dann lies den Tipp und notiere, was du vermutest.



Tipp: Ein Gerät, das genauso funktioniert wie das auf dem Foto, hast du im Experiment selbst gebaut.

3. Was macht das Gerät deiner Meinung nach? Notiere deine Ideen.

---

---

4. Fertige zwei Schaltskizzen an, die zeigen was passiert, wenn die Glühlampe heil ist und wenn sie kaputt ist.

Die Glühlampe ist heil:	Die Glühlampe ist kaputt: